

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СССР

МОСКОВСКИЙ ордена ЛЕНИНА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ институт

ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Методическая разработка

по курсу

Теоретические основы электротехники
индивидуальные контрольные работы
на практических занятиях

Москва
1979

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С.С.Р.

Московский ордена Ленина Энергетический институт

ФАКУЛЬТЕТ ПОДЪЕМНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕДОЛАВАТЕЛЕЙ

Утверждено

Учебно-методическим управлением МЭИ

Методическая разработка

по курсу

Теоретические основы электротехники

Индивидуальные контрольные работы

на практических занятиях

1976

Москва

Приложение I

Контрольная № 1. Уравнения Kirchhoffа.


Примеры задач для индивидуальных контрольных.

Ниже представлены примеры задач для индивидуальных контрольных по 25 темам, в общем охватывающим весь традиционный курс ТОЭ *. Эти задачи применяются для проведения занятий по ТОЭ на вечернем электромеханическом факультете МЭИ.

По каждой теме приведено от одного до четырёх вариантов задач, состоящих представление о содержании контрольной и степени её трудности. Эти задачи могут служить основой для создания по каждой теме набора из 25-30 задач, необходимых для проведения контрольных в студенческой группе.

Приведённые задачи не должны рассчитываться как образцовые. Вероятно, каждый опытный преподаватель сможет внести в них определенные улучшения, дополнить число вариантов.

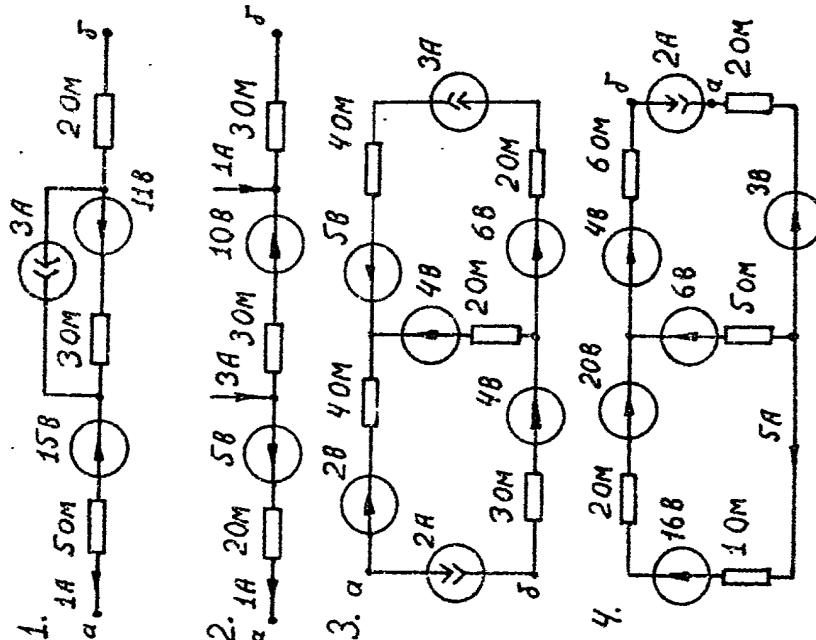
Задачи не являются оригинальными и публикуются лишь для решения методической стороны вопроса. С этой же целью для всех задач приведён ответ в такой форме, как он требуется от студента, а в некоторых случаях имеется пояснение по способам составления вариантов задач и по другим методическим вопросам.




- Ответы. 1. - 7 В. 2. - 8 В.
3. - 6 В. 4. - 6 В.

* В разработке данного комплекта задач принимал участие
Г.А.Камзолов.

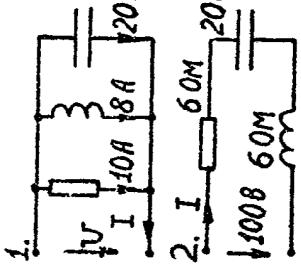Контрольная № 2. Первое занятие по переменному току.



1. Известны значения токов в параллельных ветвях. Найти величину тока I и его фазу относительно приложенного напряжения.

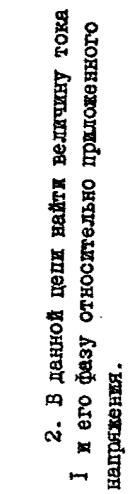

Ответы. 1. $15,6 \angle 50^{\circ} 10' A$. 2. $6,55 \angle 66^{\circ} 48' A$.

В схеме задачи 1 могут быть заданы не токи в ветвях, а значение значеня их сопротивлений.



Контрольная № 3. Последовательно-параллельная цепь переменного тока с одним источником э.д.с.



Во всех вариантах определено подлежит ток в одной из параллельных ветвей, одна из которых содержит резистор, а другая - катушку или конденсатор.

Контрольная № 4. Определение показаний ваттметра.



Задачи I - 4. Амперметр показывает $I A$. Найти показание ваттметра.

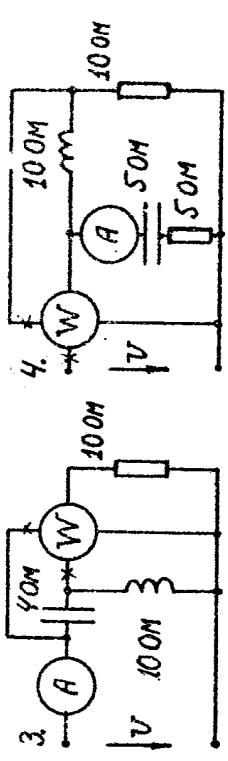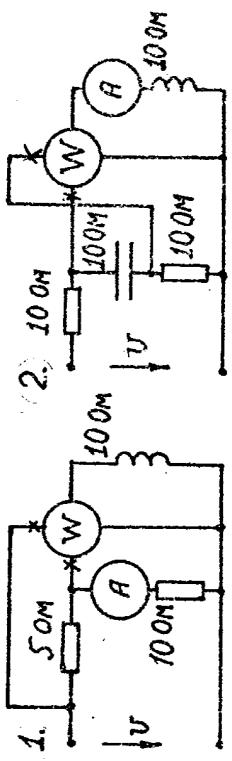


Ответы. 1. 5 Вт. 2. 5 Вт.
3. -3 Вт. 4. 2,5 Вт.

Контрольная № 5. Цепи со взаимной индуктивностью.

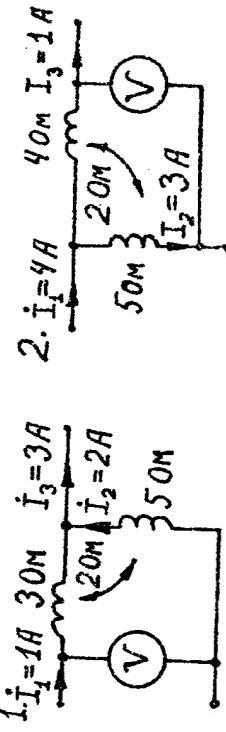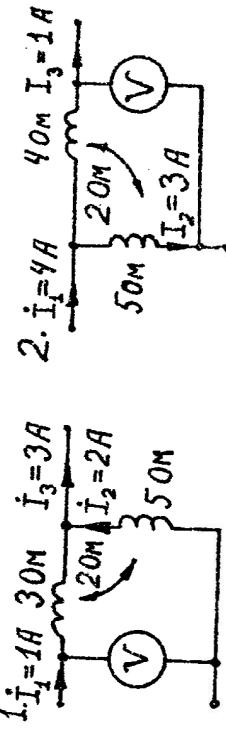Задачи I - 4. Найти показание электромагнитного вольтметра.




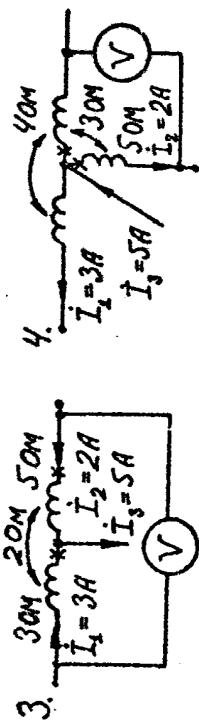

- Ответы. 1. 9 В. 2. 7 В. 3. 1 В. 4. 16 В.

Контрольная № 6. Резонанс.

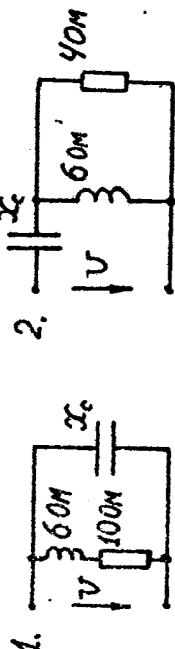
Задача № 1, 2. При каком значении X_C в цепи имеет место резонанс?



- Ответы. 1. 22,6 Ом. 2. 1,85 Ом. 3. 8,67 А. 4. 31,3 В.


Контрольная № 7. Трёхфазная система, соединённая звездой.

Задача № 1, 2. $V_A = 100$ В. Найти указанный ток.

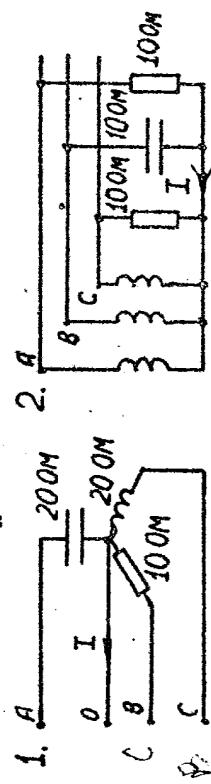


Ответы. 1. 18,7 А. 2. 19,3 А. 3. 15 А.

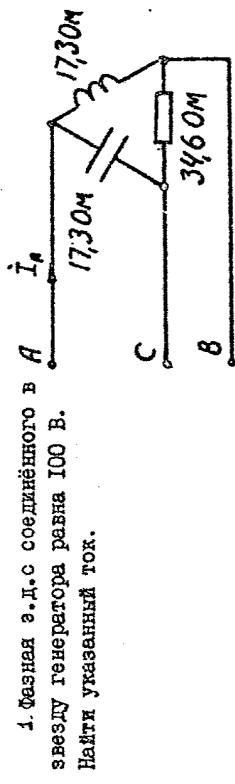Контрольная № 8. Трёхфазная нагрузка, соединённая треугольником.




Задача № 2. Линейное напряжение равно 380 В. Найти показание ваттметра V_1 .

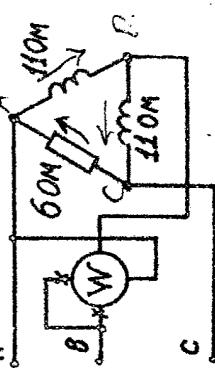


Ответы. 1. 10 А. 2. 11,4 кВт.

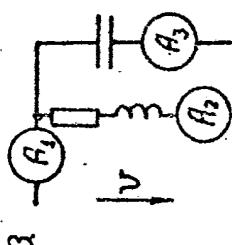Задача № 3. При резонансе амперметры A_1 и A_2 показывают соответственно 10 и 5 А. Найти показание амперметра A_3 .



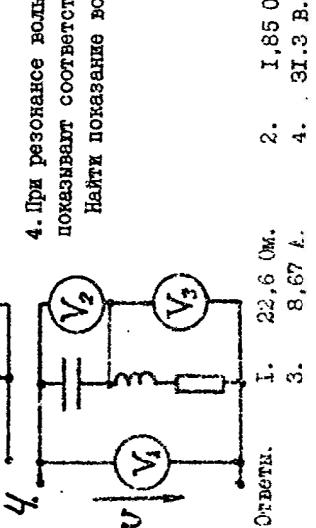Задача № 4. При резонансе вольтметры V_2 и V_3 показывают соответственно 25 и 40 В. Найти показание вольтметра V_1 .



- Ответы. 1. 22,6 Ом. 2. 1,85 Ом. 3. 8,67 А. 4. 31,3 В.

Контрольная № 9. Несинусоидальные токи в линейных цепях.

$$1. u = 14.1 \sin \omega t + 33.6 \sin 2\omega t \text{ В.}$$




$\frac{1}{\omega C} = 10 \Omega$.
Найти $i(t)$ и I .

$$2. u = 150 \sin \omega t + 60 \sin 2\omega t \text{ В.}$$

$\omega L = \frac{1}{\omega C} = 10 \Omega$.
Найти $i(t)$ и I .

$$3. i = 14.8 \sin \omega t + 7.9 \sin 2\omega t \text{ А.}$$

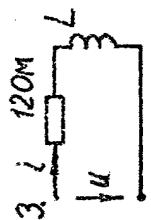$\omega L = 10 \Omega$.
Найти $u(t)$ и U .



$$4. i = 120 \sin \omega t + 60 \sin 2\omega t \text{ А.}$$

$\omega L = 10 \Omega$.
Найти $i(t)$ и I .



Ответы. 1. $10 \sin(\omega t + 93^\circ) + 3 \sin(2\omega t + 26^\circ 30')$, 4,41 А.

2. $30 \sin \omega t + 38 \sin(2\omega t - 71^\circ 30')$, 21,2 А.

3. $200 \sin(\omega t + 45^\circ) + 300 \sin(3\omega t + 71^\circ 30')$, 25,6 В.



4. $234 \sin(\omega t - 53^\circ) + 78 \sin(2\omega t - 39^\circ 30')$, 17,4 В.

Контрольная № 10. Нелинейная цепь постоянного тока.

Задача I - 4. Вольт-амперная характеристика нелинейного элемента задана таблицей


	U (В)	0	3	5	7	9	10
I (А)	0	0,5	1	2	3,5	5	

Найти указанный ток.

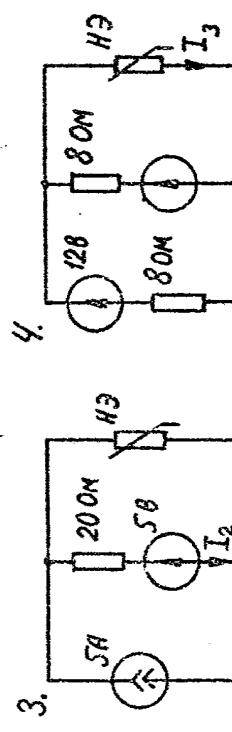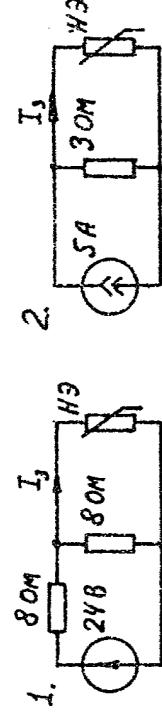


	U (В)	0	3	5	7	9	10
I (А)	0	0,5	1	2	3,5	5	

Найдите $i(t)$ и I .

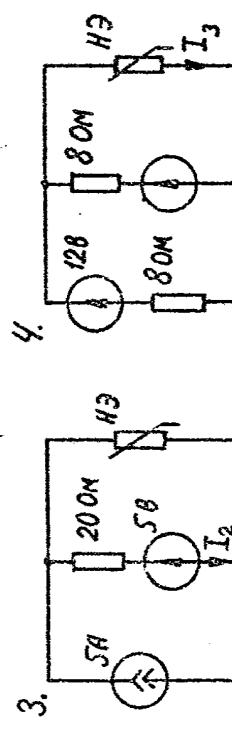

	U (В)	0	3	5	7	9	10
I (А)	0	0,5	1	2	3,5	5	

Найдите $i(t)$ и I .

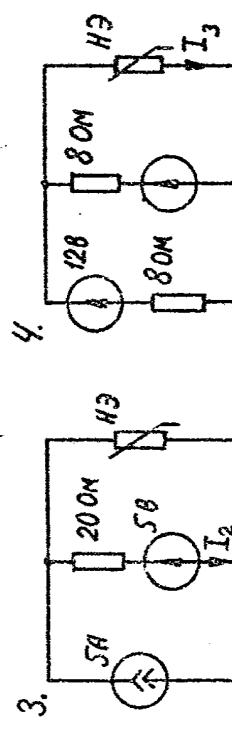





	U (В)	0	3	5	7	9	10
I (А)	0	0,5	1	2	3,5	5	

Найдите $i(t)$ и I .

В общем случае предполагается решение методом пересечения вольт-амперной характеристики нелинейного элемента и внешней характеристики активного линейного двухполюсника.

Контрольная № II. Переходный процесс в линейной цепи первого порядка при нулевых начальных условиях.

Задачи I - 4. Найти в функции времени указанные ток или напряжение.

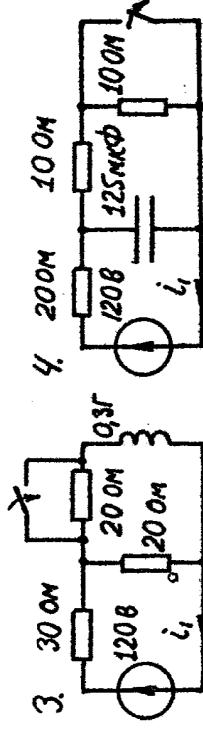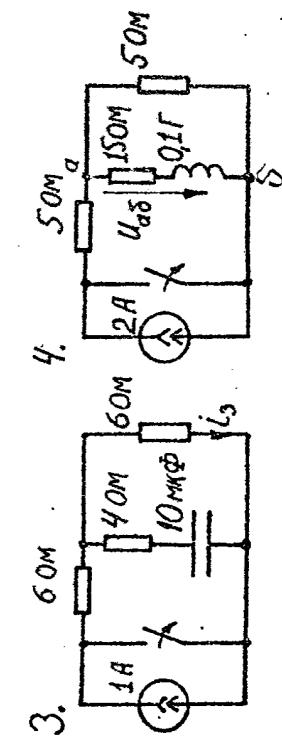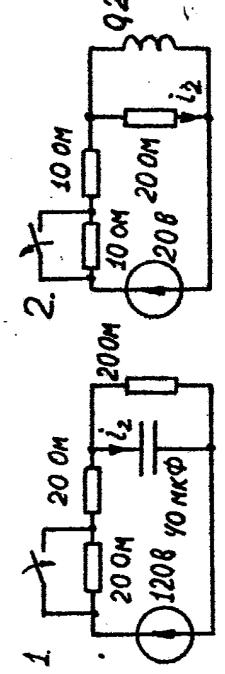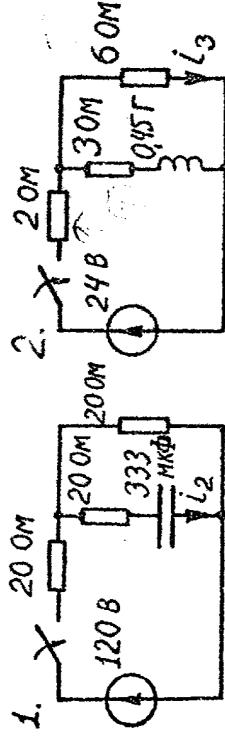

Ответы. 1. $2e^{-250t}$ А. 2. $-3e^{-50t}$ А.

3. $4 - e^{-40t}$ А. 4. $3 + e^{-800t}$ А.



В задачах такого типа целесообразно требовать определения тока в катушке и напряжения на конденсаторе.

В схемах типа I и 2 возможно также определение тока в ветви с источником.

В контрольных № II, 12 в качестве первого шага решения предполагается непосредственно его запись в общем виде.

Контрольная № 12. Переходный процесс в линейной цепи первого порядка при ненулевых начальных условиях.

Задачи I - 4. Найти указанний ток в функции времени. До коммутации режим был установившийся.

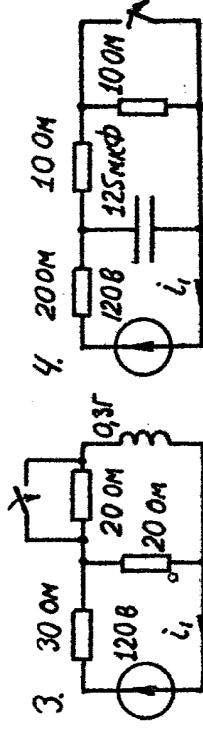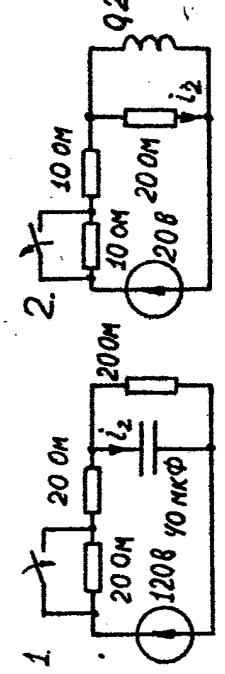





Ответы. 1. $2e^{-250t}$ А. 2. $-3e^{-50t}$ А.

3. $4 - e^{-40t}$ А. 4. $3 + e^{-800t}$ А.

В задачах такого типа целесообразно требовать определения тока в катушке и напряжения на конденсаторе.

Контрольная № 13. Определение начальных значений токов и промежуточных в разветвленной цепи второго порядка при ненулевых начальных условиях.

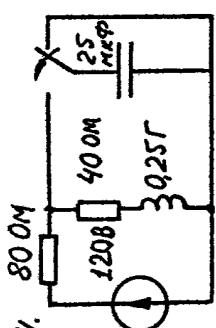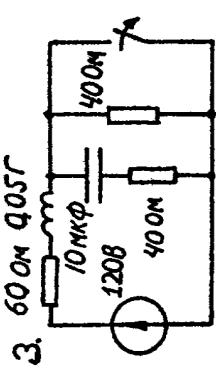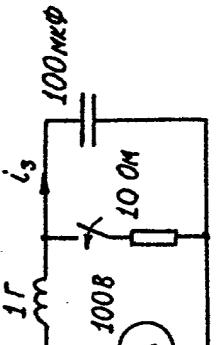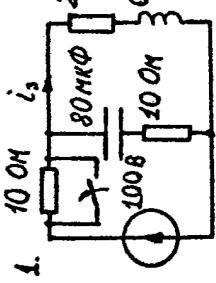Задачи 1 – 4. Найти численное значение первой производной указанного тока в момент после коммутации ($t = 0_+$). До коммутации режим был установившимся.



- Ответы. 1. - 250 A/c. 2. 10^4 A/c.
3. - 800 A/c. 4. - 2500 A/c.

Здесь нет необходимости отдельно проверять начальные значения токов; правильное их определение необходимо для получения правильного значения производной.

Контрольная № 14. Линия с потерями.

Задача 1. Линия длиной 80 км с волновым сопротивлением

$700L-10^6$ и постоянной распространения $0,005 + j0,02 \frac{1}{km}$ нагружена на согласованное сопротивление. В начале линии $\dot{U}_1 = 280$ В. Найти \dot{I} в конце линии. Ответ. $0,268L-820$ А.

Варианты при различных числовых параметрах требуют определения \dot{I}_1 или \dot{I}_2 при заданных \dot{U}_1 или \dot{U}_2 и наоборот. Нагрузка всегда согласованная.

Студент получает таблицу значений функции e^x в пределах изменения x от 0,1 до 0,5 при шаге 0,05. Среди них есть значение аргумента, требующееся для решения задачи.

Контрольная № 15. Линия без потерь.

I. В начале короткозамкнутой линии без потерь $\dot{U}_1 = 1000$ В. Длина линии 0,3 м, $Z_B = 100$ Ом, $f = 200$ МГц, $V_\Phi = 3 \cdot 10^8$ м/с. Найти ток на расстоянии 0,2 м от конца линии.

2. Разомкнутая на конце линия без потерь имеет длину 0,25 м, $f = 150$ МГц, $V_\Phi = 3 \cdot 10^8$ м/с. В начале линии $\dot{U}_1 = 100$ В. Найти \dot{U} в середине линии.


3. Линия без потерь нагружена на ёмкостное сопротивление, численно равное волновому. $f = 100$ МГц, $V_\Phi = 3 \cdot 10^8$ м/с. В конце линии $\dot{U}_2 = 100$ В. Найти \dot{U} на расстоянии 0,5 м от конца линии.

4. Линия без потерь нагружена на индуктивное сопротивление, численно равное $0,5 Z_B$. $f = 300$ МГц, $V_\Phi = 3 \cdot 10^8$ м/с. В конце линии ток $\dot{I}_2 = 10$ А. Найти \dot{I} на расстоянии 1/12 м от конца линии.


- Ответы. 1. $-j0,703$ А. 2. 131 В.
3. - 36,5 В. 4. 6,15 А.

Контрольная № 16. Переходные процессы в линиях.

Задача 1, 2. В момент $t = 0$ золна напряжения $V_0 = 25 \text{ кВ}$ с прямоугольным фронтом падает на узел A. Написать в функции времени и расстояния от узла выражение для напряжения волны, распространяющейся во второй линии.

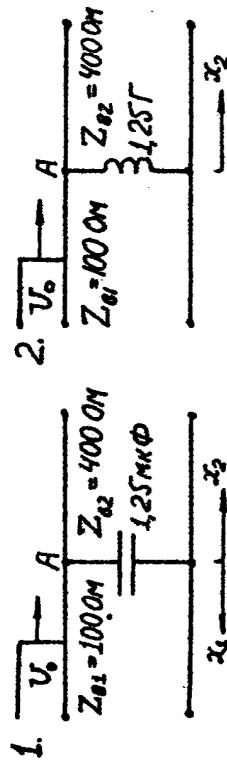

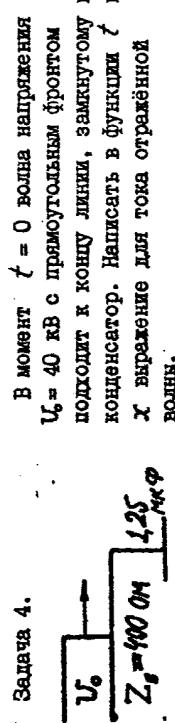Задача 3. При условиных задачах I написать выражение в функции времени и расстояния от узла для напряжения отраженной волны.




Задача 4. В момент $t = 0$ волна напряжения $V_0 = 40 \text{ кВ}$ с прямоугольным фронтом подходит к концу линии, замкнутому на конденсатор. Написать в функции t и x выражение для тока отраженной волны.

$$\text{Отвтн. 1. } 80(1 - e^{-10^4(t - \frac{x}{v_2})}) \mu\text{A} \quad 2. \quad 40e^{-64(t - \frac{x}{v_2})} \mu\text{A}$$

$$3. \quad -40e^{-10^4(t - \frac{x}{v_2})} \mu\text{A} \quad 4. \quad 0,1 - 0,2e^{-2000(t - \frac{x}{v_2})} \mu\text{A}$$

Контрольная № 17. Четырёхполюсники.

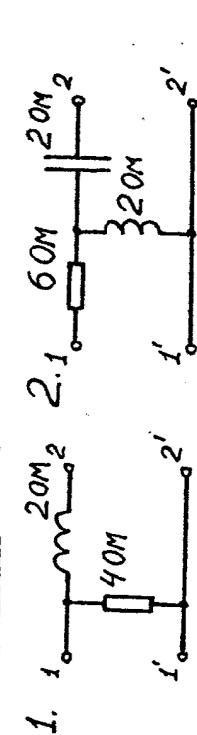

Найти V и D .

Задача 3. Известны коэффициенты четырёхполюсника $A = 3$, $B = 4 \text{ Ом}$, $C = 0,5 \text{ см}$, $D = 1$. Найти его входное сопротивление при нагрузке на резистор с сопротивлением 1 Ом.

4. Известны коэффициенты четырёхполюсника $A = 0,5 + j0,5$, $B = 20 + j20 \text{ Ом}$. Найти I_2 при $V_1 = 80 \text{ В}$.


Отвтн. 1. 2 Ом , $1 + j0,5$. 2. $1 - j3$, $-j0,5 \text{ см}$.

3. $4,67 \text{ Ом}$. 4. $1 - j1 \text{ А}$.

Контрольная № 18. Теорема Гаусса.

Задача 1, 2. Параллельные бесконечно длинные провод с положительным зарядом 10^{-10} Кл/м и цилиндр, равномерно заряженный с плотностью $8,86 \cdot 10^{-7} \text{ Кл/м}^3$ радиусами 0,2 мм и 1 см соответственно, расположены в воздухе согласно рисунку.

Найти вертикальную составляющую E в точке I, удалённой от центра цилиндра на 0,6 см.

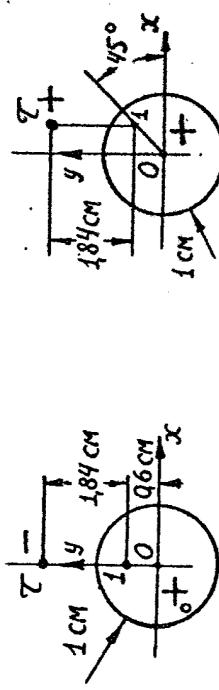

Отвтн. 1. 400 В/м . 2. 212 В/м .

Возможны сочетания провода или точечного заряда с равномерно заряженным цилиндром или паром.

Контрольная № 19. Двухслойный цилиндрический конденсатор.

Задачи 1 - 4. Двухслойный цилиндрический конденсатор имеет радиус внутреннего электрода R_1 , внешнего R_2 , граници слоев R_2 . Проницаемость внутреннего слоя изоляции ϵ_1 , внешнего ϵ_2 . К конденсатору приложено постоянное напряжение U .

Найти E (или D) на расстоянии R от оси.

$$R_1 = 1 \text{ см}, R_2 = 1,5 \text{ см}, R_3 = 2,25 \text{ см}, \epsilon_1 = 4, \epsilon_2 = 2, U = 3 \text{ кВ}.$$

Ответы

- | | | | |
|---|-----|----------------------|--|
| 1 | I | E | 2,42 кВ/см |
| 2 | 1,5 | в точке второго слоя | 3,3 кВ/см |
| 3 | 2 | D | $4,39 \cdot 10^{-6}$ кД/м ² |
| 4 | 1,8 | E | 2,74 кВ/см |

№ задачи R_1 , см

Что найти

Контрольная № 20. Определение постоянных интегрирования в решении уравнения Пуассона.

Задачи 1 - 4. В одномерной задаче задан закон распределения $\varphi(x)$ и известны значения φ в точках x_1 и x_2 . Найти φ в точке x_3 .

№ задачи $\varphi(x)$

x_1 , см

x_2 , см

φ_{x_1}

φ_{x_2}

x_3 , см

φ_{x_3}

Ответы.

1. $Ax + C$ - 4 В/см.


2. $\frac{A}{x} + C$ 2. 1,5 В/см.

3. $A \cos \pi x + C$ 3. 6,28 В/см.

4. $Ae^{-2x} + C$ 4. 8,83 В/см.

Контрольная № 21. Определение напряженности магнитного поля.

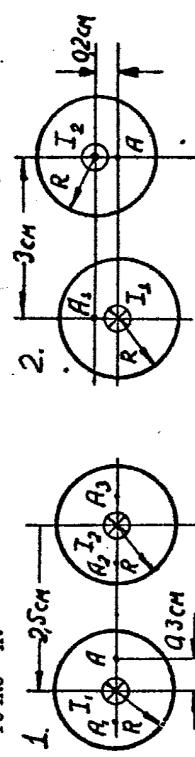Задачи 1, 2. Известны токи I_1 и I_2 , в параллельных проводах, имеющих одинаковый радиус $R = 1$ см. Найти H в указанной точке A.




$$I_1 = 12,56 \text{ А}, \quad I_2 = 11 \text{ А}.$$

Ответы. 1. 0,198 А/см. 2. 4,03 А/см.

Задачи 1, 2. В трех параллельных проводах известны значения и направления токов, значение расстояний, а также положением точки наблюдения (A , A_1 , A_2 , A_3).

Контрольная № 22. Силы в магнитном поле.

Задачи 1, 2. В трех параллельных проводах известны указанные токи. Найти x и y - составляющие силы, действующей на провод с током I .

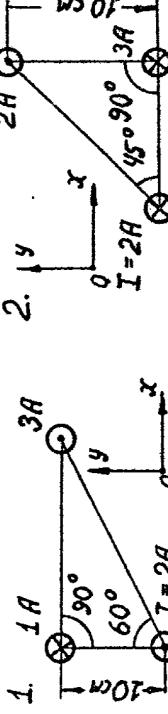


Ответы. 1. 5,2 ; - 1 мкН. 2. 8 ; - 4 мкН.

Варианты различаются выбором точки наблюдения, численными значениями и направлением токов. Возможно также расположение проводов по вершинам равностороннего треугольника.

Контрольная № 23. Электромагнитная индукция.

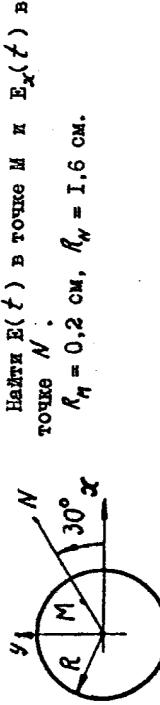Задача I. В непроводящем стекле, имеющем радиус $R = 1$ см, продольная (направленная к нам) составляющая индукции меняется по закону $B(t) = 0,001 \sin(1000t)$ Г.



Ответ. $E_y(t) = -\cos(1000t)$ мВ/м, $E_{yx}(t) = 1,56 \cos(1000t)$ мВ/м.

Варианты различаются значениями R_n и R_w (от 0,2 до 2 см каждый), угла, вдоль которого временная функция ($\theta_0 \sin(\omega t)$, $\theta_0 + \omega t^2$, ωt^3 и т.д.); можно определить также y — составляющую напряженности электрического поля.

Контрольная № 24. Вектор Умова-Пойнтинга.

Задача I. Напряжение между проводами двухпроводной линии 4 кВ, токи в проводах по 10 А. Найти величину и направление вектора \vec{P} в точке А. В данной линии напряженность электрического поля от каждого провода $E = 0,083 \frac{V}{R}$,

где R — расстояние от оси провода до точки наблюдения.



Варианты различаются численными значениями токов и расстояний, полярностью зарядов и направлением токов. Возможно также расположение точки наблюдения (A_1, A_2) на горизонтальной оси.

Контрольная № 25. Бегущая электромагнитная волна в проводящей среде.

Задача I. На поверхности стальной пластины известна тангенциальная составляющая магнитного поля $H(t) = 500 \sin(\omega t)$ А/м. Установка глубина проникновения волны на этой частоте равна 0,1 мм, волновое сопротивление $Z_v = 0,001 / 45^\circ$ Ом. Поверхностный эффект сильно выражен.

Найти $E(t)$ на расстоянии 0,115 мм от поверхности.

Ответ. $0,158 \sin(\omega t - 21^\circ)$ В/м.

Возможны также варианты: задана Еп.в. (т) и Z_v , либо H поверхности и проводимость материала μ , либо Еп.в. (t) и угол φ между $H(t)$ и $E(t)$.

Установка глубина проникновения волны на этой частоте равна 0,1 мм, волновое сопротивление $Z_v = 0,001 / 45^\circ$ Ом. Поверхностный эффект сильно выражен.

Найти $E(t)$ на расстоянии 0,115 мм от поверхности.

Ответ. $0,158 \sin(\omega t - 21^\circ)$ В/м.

Студент получает таблицу значений функции e^{-x} в интервале значений x от 1,1 до 1,5 с шагом 0,05. Среди них есть значение аргумента, требующееся для решения задачи.

о

Приложение 2

Сравнение тематики занятий

I. Тематика контрольных работ по двум темам курса

Ниже такое сравнение сделано для двух тем курса, которым соответствуют контрольные работы №№ 12, 14. Для первой из них имеет место почти полное соответствие содержания контрольной основному содержанию занятия, для второй — лишь частичное.

I. Двухходовые процессы в линейной цепи первого порядка при неизменных начальных условиях.

Основные вопросы, подлежащие рассмотрению на занятиях, здесь сводятся к следующему.

1. Расчет прерывистых режимов до и после коммутации.
2. Составление системы уравнений Кирхгофа для мгновенных значений токов и напряжений.
3. Написание искомых временных зависимостей переходных токов

- II напряжений в общем виде.**
4. Определение постоянной времени цепи.
 5. Определение зависящих начальных условий
 - а) решением системы уравнений Кирхгофа.
 - б) эквивалентной заменой для момента коммутации конденсаторов источниками э.д.с., а катушек — источниками тока.
 6. Определение постоянной интегрирования по найденным промежуточному и начальному значениям искомой величины, запись найденного решения.

7. Анализ результатов, в том числе проверка их на соответствие начальным условиям, и построение переходных токов и напряжений в функции времени.

8. Выполнение всех этих операций для цепей, содержащих конденсатор, и для цепей, содержащих катушку.

9. Выполнение всех этих операций для любой ветви цепи.

10. Выполнение всех этих операций при источниках постоянного или переменного напряжения или тока.

Из этих вопросов можно считать необязательными для специального разбора на упражнениях следующие: пп. 5б, 7 (в отношении построения графиков), 10 (в отношении источника тока).

Для решения задач контрольной № 12 требуется усвоение практического всех обязательных вопросов, за исключением пп. 2 (без которого в данном случае можно обойтись при условии усвоения пп. 5б), 7, 10 в отношении цепи переменного тока. Поэтому эти задачи в достаточной для первой стадии обучения степени отражают умение студентов рассчитать переходный процесс в разветвленной цепи с одним накопителем энергии при ненулевых начальных условиях.

III. Линии с потерями.

Основные вопросы, рассматриваемые на занятиях, здесь сводятся к следующему.

1. Определение вторичных параметров линии, а также величин, характеризующих бегущую волну, при известных первичных параметрах линии и частоте сигнала.

2. Экспоненциальный характер распределения напряжения и тока при согласованной нагрузке. Связь между мгновенными, а также между действующими значениями напряжения и тока в одном и том же

и в разных сечениях линии. Роль волнового сопротивления, постоянной распространения и длины линии.

3. Раствор тока и напряжения в линии с помощью гиперболических функций в случае несогласованной нагрузки при заданном режиме в начале или в конце линии.

4. Определение коэффициента отражения, прямой и встречной волн при несогласованной нагрузке.

5. Передача мощности при согласованной и при несогласованной нагрузке.

Контрольная работа № 14 отражает только п. 2, т.е. сравнительно малую часть разобранных на упражнении и обязательных для усвоения вопросов. Не исключая возможности более удачного выбора задач по данной теме, рассматриваем проведение такой контрольной всё же целесообразным, так как при этом закрепляется хотя бы часть существенных для темы вопросов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Щевченко В.В. Вечернее обучение в МЭИ.-Гр./Моск.энерг. ин-т, 1976, вып.3III, с.4-7.
2. О содержании и преподавании курса "Теоретические основы электротехники" /Богомолов В.Е., Ионкин П.А., Кудин В.Н., Миронов В.Г. - Тр./Моск.энерг.ин-т, 1974, вып.17/2, с.17-26.
3. Каплинский А.Е. Методика преподавания теоретических основ электротехники. -М.: Выш.школа, 1975. - 143 с.
4. Основы теории цепей /Г.В.Зелеке, П.А.Ионкин, А.В.Нетушли, С.В.Страхов.- Изд.4-е.- М.: Энергия, 1975. - 749 с.
5. Теоретические основы электротехники /П.А.Ионкин, А.И.Даревский, Е.С.Кухаркин и др.: Ред. П.А.Ионкин.- Изд.2-е.- М.: Выш.школа, 1976. - Т.1. 544 с., Т.2. 383 с.
6. Григорьев В.А., Донской А.И. Творческая самостоятельная работа - метод современного образования.-Тр./Моск.энерг.ин-т, Современные вопросы научно-методической работы , 1975, с.49-66.
7. Теоретические основы электротехники: Ред. К.М.Поливанов. М.: Энергия, 1972. - Т.1. 240 с.
8. Полонский В.М. Вероятностный метод контроля знаний.- Вестн.выш.школы, 1973, №1, с.16-19.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
1. Некоторые вопросы проведения упражнений по ТОЭ и специфика вечернего обучения	4
2. Существо метода индивидуальных контрольных и его воздействие на учебный процесс	7
3. Некоторые методические вопросы применения индивидуальных контрольных	11
4. Подход к составлению задач	16
5. Некоторые результаты применения метода индивидуальных контрольных	20
ПРИЛОЖЕНИЯ	24
1. Примеры задач для индивидуальных контрольных	24
2. Сравнение тематики занятий и тематики контрольных работ по двум темам курса	41
ЛITERATURA	44

А.Л.Фрумкин

Редактор М.А.Даворонков

Методическая разработка по курсу

"Теоретические основы электротехники"

Индивидуальные контрольные работы на практических занятиях
(Кафедра теоретических основ электротехники и электротехники)

Корректор М.У.Амонашвили

Формат бумаги 60x90/16

Но ч.л. 3,0 Уч.-изд.л. 2,4

Тираж 500 Заказ №29 Бесплатно

II/ГХ-1979г.

Типография МЭИ, Красноказарменная, 13